



Date: 24 mars 2017
Document Révision 1.0

Page : 1/6

Initiation au langage VHDL- Travaux Dirigés

Auteur : Hervé Le Provost
herve.le-provost@cea.fr

	Université de Marne-La-Vallée		
	Initiation au langage VHDL		
		Date:24 mars 2017	Page : 2/6

Préambule

Règles

Pour des raisons de cohérence et de facilité de suivi, Il est demandé :

- De créer un répertoire pour chaque description VHDL (exercices 1, 2, 3, 4) portant le nom souligné au dessus de la représentation schématique du module à concevoir. Ce nom sera aussi celui de l'entité VHDL.
- d'utiliser les mêmes noms de ports que ceux notés sur la représentation schématique du module à concevoir.
- d'utiliser les mêmes noms de paramètres génériques que ceux notés sur la représentation schématique du module à concevoir.

Exemple :

- répertoire "decodeur",
- nom de l'entité decodeur",
- ports "i(2 downto 0)", "o(7 downto 0)".

Ne pas utiliser de noms de signaux ou variables comportant des accentuations.

En en-tête de chaque description VHDL (entité + architecture), activer par défaut le package 'std_logic_1164' :

`library ieee;`

`use ieee.std_logic_1164.all;`

Pour les descriptions utilisant des fonctions de conversion ou des opérations d'addition ou de soustraction, activer les packages 'std_logic_arith' et 'std_logic_unsigned' :

`use ieee.std_logic_arith.all;`

`use ieee.std_logic_unsigned.all;`

Utiliser de préférence les types `std_logic`, `std_logic_vector`, `integer`.

Outils

Le flot de développement conseillé est le suivant :

- Lancer « Xilinx ISE 12.2i » et créer un nouveau projet portant le nom du module VHDL à concevoir (exemple : encodeur) et sélectionner la famille de composants spartan3A, le circuit « XC3S700A », le boîtier « FG484 ».
- Ajouter le fichier de description VHDL au projet en prenant soin de décocher la case 'copy to project'
- Cliquez sur `synthesise->'check syntax'` pour vérifier la syntaxe de votre description et la corriger éventuellement.
- Cliquez sur `synthesise->'view technology schematic'`, le schéma vous paraît-il cohérent avec votre description ?
- Si oui, ajouter au projet le fichier VHDL de test et lancer le simulateur depuis l'environnement « Xilinx ISE 12.2i ».
- Si votre description est validée par votre simulation, vous pouvez alors tester votre code sur la cible. Pour cela :
 - ajoutez à votre projet le fichier de contrainte ayant pour extension « .ucf » et pour nom le nom de votre entité (fichier fourni).
 - Cliquez sur « Generate Programming File » puis sur « Configure Target Device ->IMPACT »

- Associez le fichier « download.bit » au composant XC3S700A et cliquez sur « bypass » pour la PROM.
- Avec le bouton droit, cliquez sur le composant XC3S700A et sélectionnez l'ordre de programmation.

Conseils

Pour chaque exercice, il est conseillé de :

- Identifier les ports d'entrée, de sortie, d'entrée/sortie et écrire l'entité correspondante
- Ecrire l'architecture associée à l'entité en identifiant un éventuel signal d'horloge

1. DECODEUR

Concevoir, simuler puis tester la description VHDL correspondant à la table de décodage représentée Tableau 1.

entrées (représentation binaire)	sorties (représentation binaire)
sw(2 downto 0)	led(7 downto 0)
000	00000001
001	00000010
010	00000100
011	00001000
100	00010000
101	00100000
110	01000000
111	10000000

Tableau 1 - table de décodage

 


Figure 1- entrées/sorties du décodeur

2. DECODEUR SYNCHRONE

Rendre la sortie du décodeur décrit à l'exercice 1 synchrone d'une horloge 'clk_50MHz'. Pour cela, concevoir, simuler puis tester la description VHDL correspondant à la table de vérité représentée Tableau 2.

horloge	entrée (représentation binaire)	sortie (représentation binaire)
clk_50MHz	sw(2 downto 0)	led _{n+1} (7 downto 0)
0	x	led _n
1	x	led _n
↓	x	led _n
↑	000	00000001
↑	001	00000010
↑	010	00000100
↑	011	00001000
↑	100	00010000
↑	101	00100000
↑	110	01000000
↑	111	10000000

Tableau 2 – décodeur synchrone : table de décodage

Note :

x: non relevant

↑: front montant de l'horloge

↓: front descendant de l'horloge

 


Figure 2 – entrées/sorties du décodeur synchrone

Quel problème potentiel peut apparaître si le signal d'entrée n'est pas lui-même synchrone de l'horloge ?

3. MACHINE A ETATS D'ALLUMAGE DES LEDS

Soit un système de contrôle de l'allumage des leds. Il est modélisé par une machine d'états comportant les 4 états principaux « attente », « allume0 », « allume1 » et « allume2 » (Figure 3). Cette machine est synchrone de l'horloge 'clk_50MHz'. L'état de repos et d'initialisation par le signal 'reset' du système est l'état « attente ». Sur l'ordre du signal 'start' asynchrone de l'horloge, la machine passe successivement par les états « allume0 », « allume1 », « allume2 ». Elle reste dans chacun des états pendant une durée « tempo/50MHz ». L'ordre de transition sur la Figure 3 est représenté par l'expiration d'un timer T.

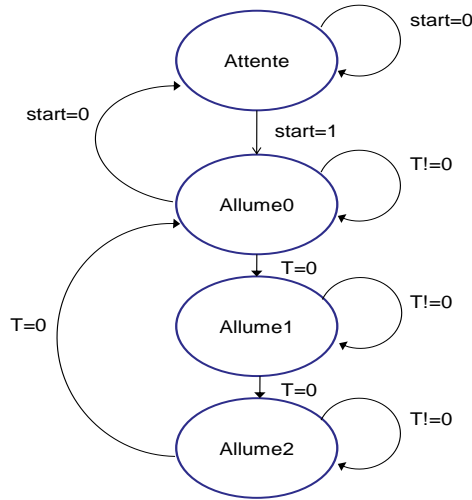


Figure 3 – Machine d'état d'allumage des leds

Les entrées/sorties du module sont représentées sur la Figure 4. Le temps d'attente dans chacun des états d'allumage est représenté par un paramètre générique « tempo ».

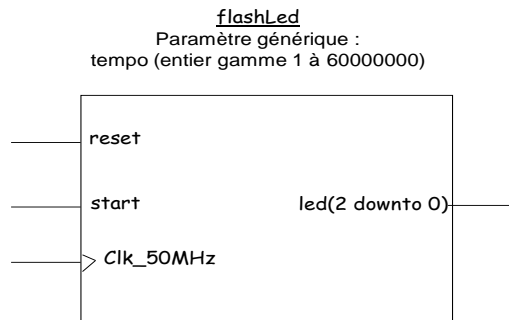


Figure 4 – entrées/sorties du module d'allumage des leds

Le Tableau 3 ci-dessous décrit l'état des sorties en fonction de l'état de la machine.

état	Sortie led(2 downto 0)
attente	000
allume0	001
allume1	010
allume2	100

Tableau 3 – valeurs des sorties en fonction de l'état de la machine

Ecrire, simuler puis tester le code VHDL correspondant à la machine d'état.

4. COMMANDE AVANCEE DES LEDS

Ecrire, simuler puis tester le code VHDL décrivant la structure représentée Figure 5.

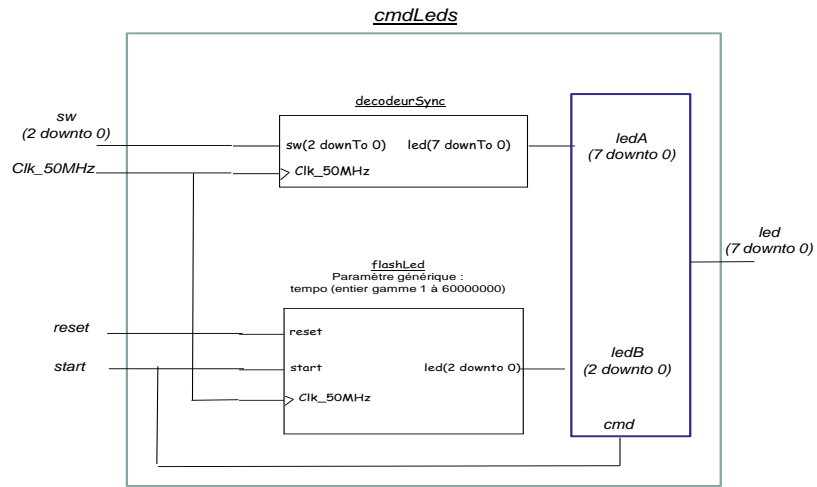


Figure 5 – schéma bloc du système de commande avancée des leds

cmd	Led(7 downto 0)
0	LedA(7 downto 0)
1	Led(2 downto 0) <= LedB(2 downto 0) Led(7 downto 3) <= b"00000"

Tableau 4- multiplexeur des sorties leds